

190410102 方尧 自动化1班 数电第18章

题8.2
$$V_o = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot D_n = -\frac{1}{2} (d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

得 d_3, d_2, d_1, d_0 分别为1时产生模拟电压值分别为 $4V, 2V, 1V, 0.5V$

题8.4
$$V_o = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot D_n$$

全0时 $V_o = 0$, 全1时 $V_o = -\frac{2^{10}-1}{2^{10}} (-10V) = 9.99V$, 输出电压变化范围为 $0 \sim 9.99V$

若要使输出电压变化范围缩小一半, 可采取: ① V_{REF} 减小为一半, 即改为 $-5V$

② 反馈电阻使用外置电阻, 阻值为 $\frac{R}{2}$

题8.5 $d_9 d_8 d_7 d_6 = Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 依次为 $0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111$

$d_5 d_4 d_3 d_2 d_1 d_0 = 000000$

$V_o = -\frac{V_{REF}}{2^{10}} \cdot D_n$ 依次为 $0; 0.625V; 1.25V; 1.875V; 2.5V; 3.125V; 3.75V; 4.375V; 5V; 5.625V; 6.25V; 6.875V; 7.5V; 8.125V; 8.75V; 9.375V;$

题8.11 $V_o = -\frac{D_n}{2^n} \cdot V_i$ 故 $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{D_n}{2^n} = -\frac{1}{2^{10}} (2^9 d_9 + 2^8 d_8 + \dots + 2^0 d_0)$

A_v 取值范围为 $-0.999 \sim 0$ ($-\frac{2^{10}-1}{2^{10}} \sim 0$)

题8.15 最大量化误差为 $\frac{1}{2^9-1} V_{REF}$ 即 $\frac{V_{REF}}{511}$

$\Delta V_{REF} \cdot \frac{509}{511} < \frac{V_{REF}}{511}$ 即 $\frac{\Delta V_{REF}}{V_{REF}} < \frac{1}{509}$ 即 $\left| \frac{\Delta V_{REF}}{V_{REF}} \right| < 0.2\%$

题8.16
$$t = (n+2)CLK = (n+2) \cdot \frac{1}{f} = \frac{12}{1 \times 10^6} s = 12 \mu s$$