

1904/0102

数电第六章


题64

驱动方程

$$\begin{cases} D_0 = (Q_0 + Q_1)' \oplus (Q_1 + Q_2) = Q_0 Q_1' Q_2 + Q_0' Q_2' + Q_1 Q_2' \\ D_1 = Q_0 \\ D_2 = Q_1 \end{cases}$$

状态方程 $\begin{cases} Q_2^* = Q_0' Q_2' + Q_0 Q_1' Q_2 + Q_1 Q_2' \\ Q_1^* = Q_0 \\ Q_3 = Q_1 \end{cases}$

输出方程 $Y = Q_0 Q_1' Q_2'$

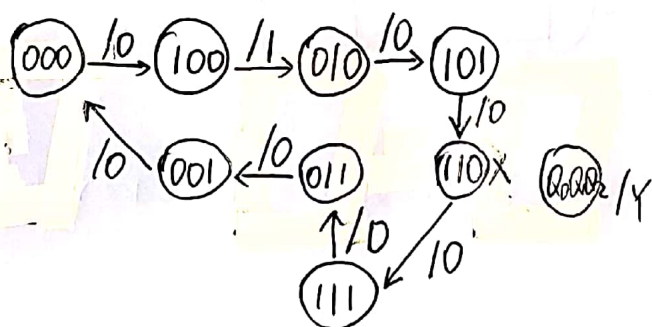

故电路能够自启动

题6.10

CLK	A ₃ A ₂ A ₁ A ₀	B ₃ B ₂ B ₁ B ₀	CI	CO	S
0	1001	0011	0	1	0
1	0100	0001	1	1	0
2	0010	0000	1	0	1
3	1001	0000	0	0	1
4	1100	0000	0	0	0


4个时钟信号: $A_3 A_2 A_1 A_0 = 1100$

$$B_3 B_2 B_1 B_0 = 0000$$


这是一个4位串行加法器电路

题 6.12 当 $Q_3=1$ $Q_1=1$ $R_D=0$ 异步置零, 即 $10 \rightarrow 0$ 但 10 非稳定状态, 故只有 $0 \sim 9$ 个稳定状态, 故为十进制计数器

题 6.14

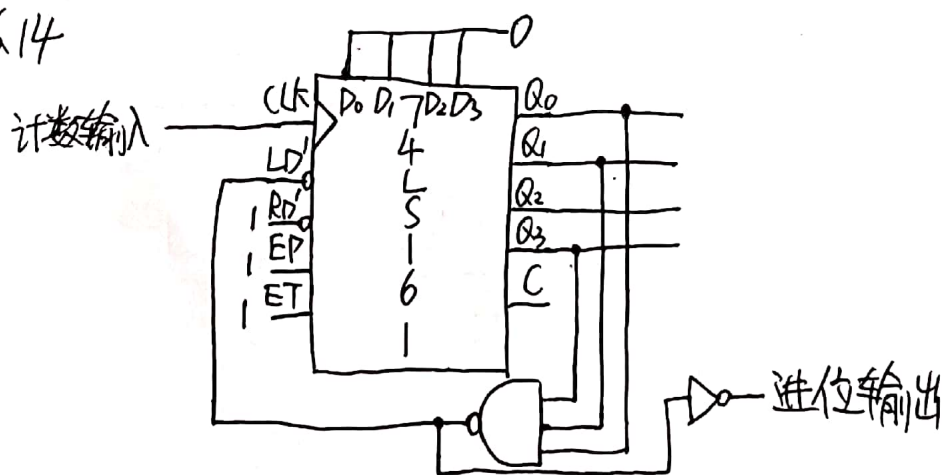


题6.16

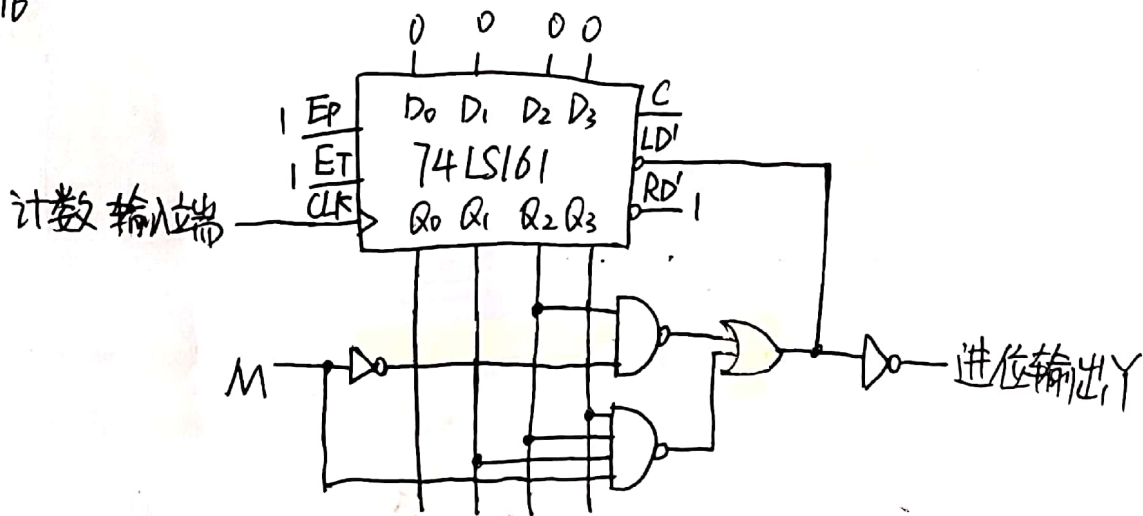


题6.20 $16 \times 5 + 2 = 82$ 故这是83进制计数器, 两片之间是16进制


题6.22

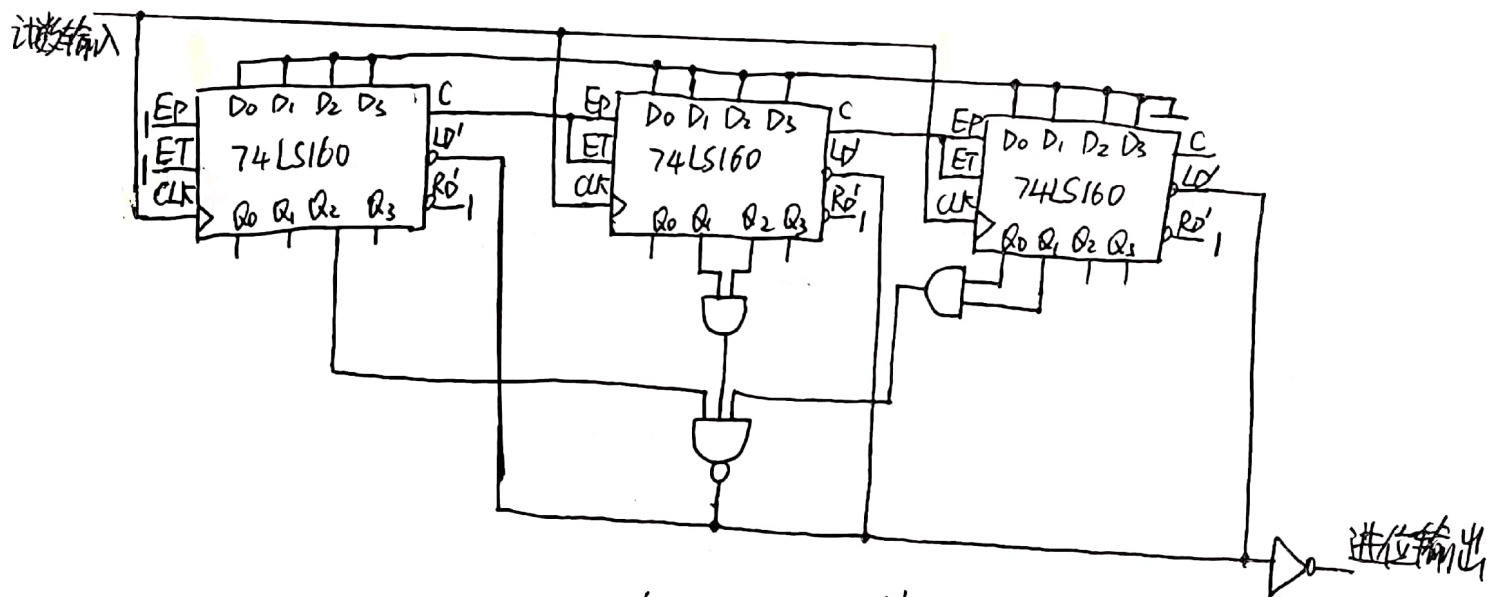

题6.28

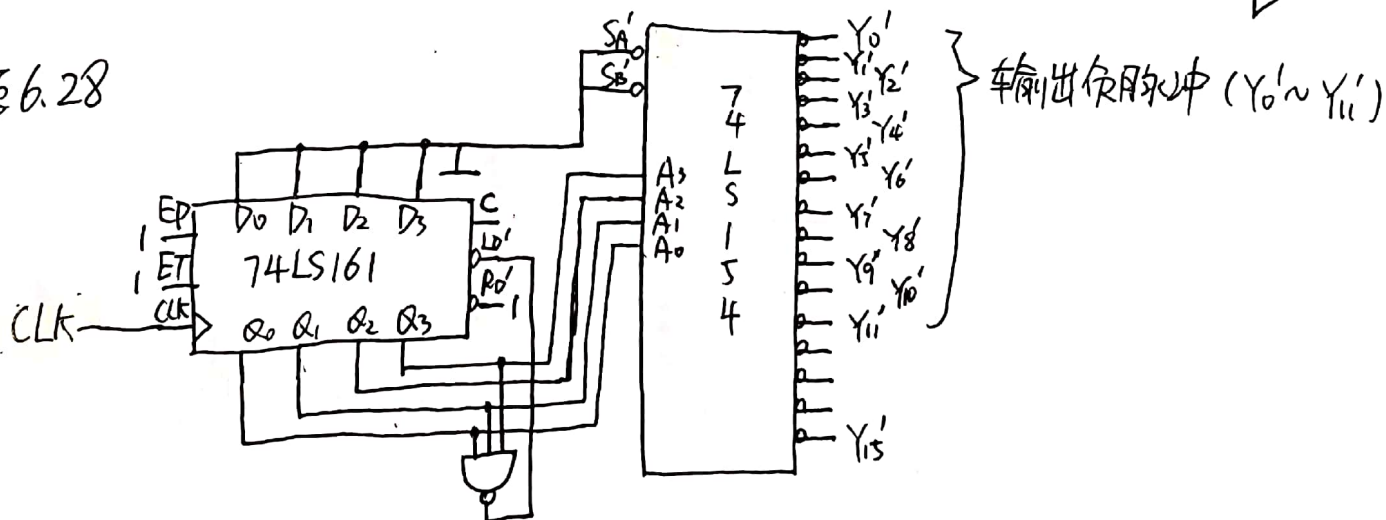

题 6.29

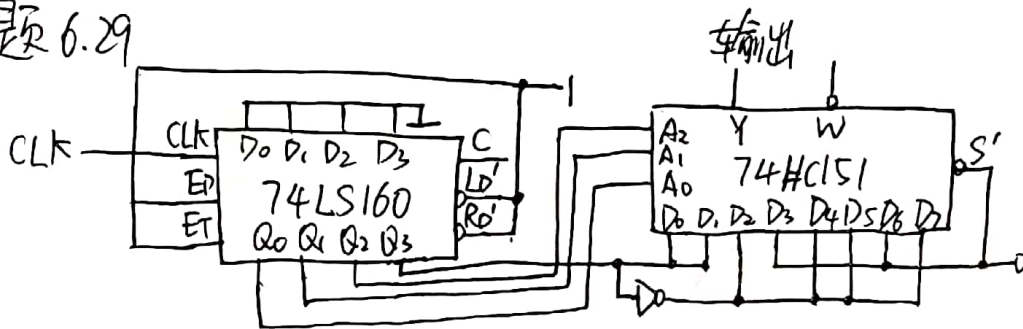

$$Y = D_0(A_2'A_1'A_0') + D_1(A_2'A_1'A_0) + D_2(A_2'A_1A_0') + D_3(A_2'A_1A_0) + D_4(A_2A_1'A_0') + D_5(A_2A_1'A_0) + D_6(A_2A_1A_0') + D_7(A_2A_1A_0)$$

$$\text{若 } A_2 = Q_2, A_1 = Q_1, A_0 = Q_0$$

$$Y = Q_3'Q_2'Q_1'Q_0' + Q_3'Q_2'Q_1'Q_0 + Q_3'Q_2Q_1'Q_0' + Q_3'Q_2Q_1'Q_0 + Q_3Q_2'Q_1'Q_0' + Q_3Q_2'Q_1'Q_0$$

$$= Q_3(A_2'A_1'A_0') + Q_3(A_2'A_1'A_0) + Q_3'(A_2'A_1A_0') + 0(A_2'A_1A_0)$$

$$+ Q_3'(A_2A_1'A_0') + Q_3'(A_2A_1'A_0) + 0 \cdot A_2A_1A_0' + Q_3' \cdot A_2A_1A_0$$

$$\text{即 } D_0 = D_1 = Q_3, D_2 = D_4 = D_5 = D_7 = Q_3', D_3 = D_6 = 0.$$

题 6.30

CLK	Q_2	Q_1	Q_0	R	Y	G
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	1	0	0	1	0
3	0	1	1	0	0	1
4	1	0	0	1	1	1
5	1	0	1	0	0	1
6	1	1	0	0	1	0
7	1	1	1	1	0	0

$$R = Q_2'Q_1'Q_0 + Q_2Q_1'Q_0' + Q_2Q_1Q_0 = Q_2Q_1'Q_0' + Q_2'Q_1'Q_0 + 0 \cdot Q_1Q_0' + Q_2Q_1Q_0$$

$$D_0 = Q_2, D_1 = Q_2', D_2 = 0, D_3 = Q_2, A_0 = Q_0, A_1 = Q_1$$

$$Y = Q_2'Q_1Q_0' + Q_2Q_1'Q_0' + Q_2Q_1Q_0'$$

$$D_0 = Q_2, D_1 = 0, D_2 = 1, D_3 = 0, A_2 = Q_0, A_2 = Q_1$$

$$G = Q_2'Q_1Q_0 + Q_2Q_1'Q_0' + Q_2Q_1'Q_0$$

$$D_{30} = Q_2, D_{31} = Q_2, D_{32} = 0, D_{33} = Q_2'$$

