

4.2 $f_L = 10 \text{ Hz}$, $f_H = 10^5 \text{ Hz}$, $|A_{um}| = 10^{\frac{30}{20}} \approx 31.6$

$$\dot{A}_u = \frac{-31.6 jf/10}{(1 + \frac{jf}{10})(1 + \frac{jf}{10^5})} = -\frac{3.16jf}{(1 + \frac{jf}{10})(1 + \frac{jf}{10^5})}$$

4.3 $f_{L1} = 1 \text{ Hz}$, $f_{L2} = 10 \text{ Hz}$, $f_H = 2.5 \times 10^5 \text{ Hz}$.

$$|A_{usm}| = 10^{\frac{40}{20}} = 100.$$

$$\dot{A}_{us} = \frac{-100 j\frac{f}{1} \cdot j\frac{f}{10}}{(1 + jf)(1 + \frac{jf}{10})(1 + \frac{jf}{2.5 \times 10^5})} = \frac{10f^2}{(1 + jf)(1 + \frac{jf}{10})(1 + \frac{jf}{2.5 \times 10^5})}$$

4.4. 上限频率 $f_H = 10^4 \text{ Hz}$, -60 dB/10倍频 .

1) 由于有上限频率, 为直接耦合方式,

12) 高频段幅频特性为 -60 dB/10倍频 , 故为三级放大电路.

13) $f = 10^4 \text{ Hz}$ 时附加相移 $3 \times 45^\circ = -135^\circ$,

$f = 10^5 \text{ Hz}$ 时, 附加相移 $-3 \times 90^\circ = -270^\circ$


(4). 各级上限频率均为 10^4 Hz ,

整个电路上限频率为 $\frac{1}{f_H} = 1.1 \sqrt{\sum \frac{1}{f_{Hi}^2}} \Rightarrow f_H = 5.25 \text{ kHz}$

$$4.5 \quad \dot{A}_u = \frac{-100j\frac{f}{10}}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})}$$


故 $\dot{A}_{um} = -100$, $f_L = 10\text{Hz}$, $f_H = 10^5\text{Hz}$.

$$20\lg|\dot{A}_{um}| = 40\text{dB}$$

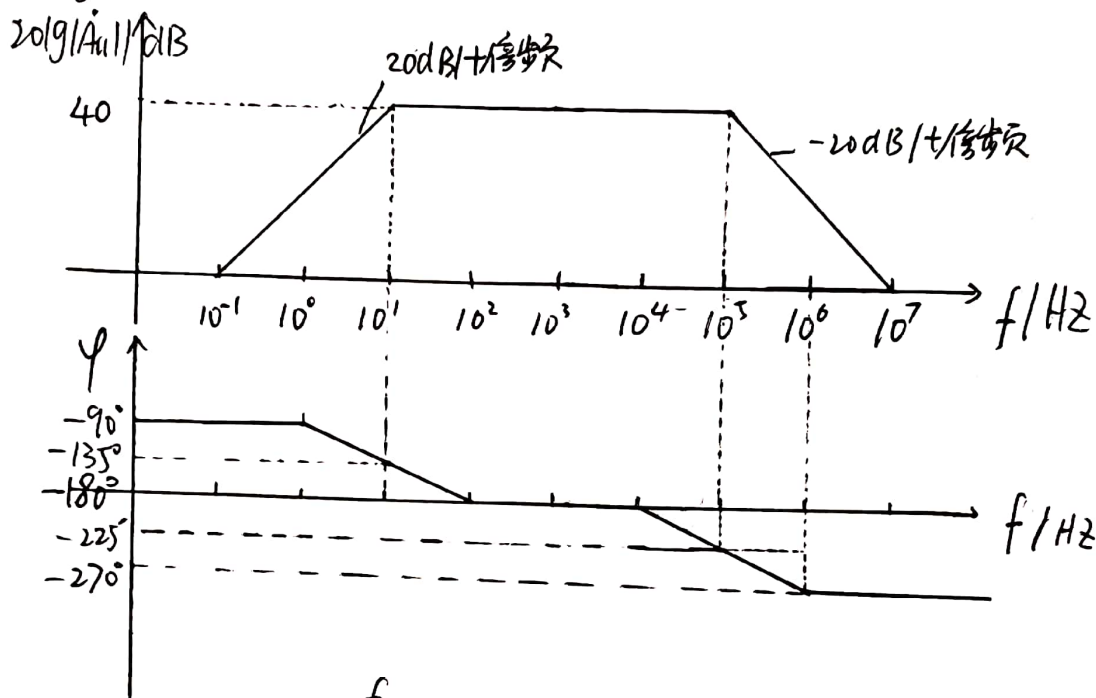


$$4.6 \quad \dot{A}_u = \frac{2000j\frac{f}{10}}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^4})(1+j\frac{f}{10^5})} \quad \text{得 } \dot{A}_{um} = 2000, f_L = 10\text{Hz}$$

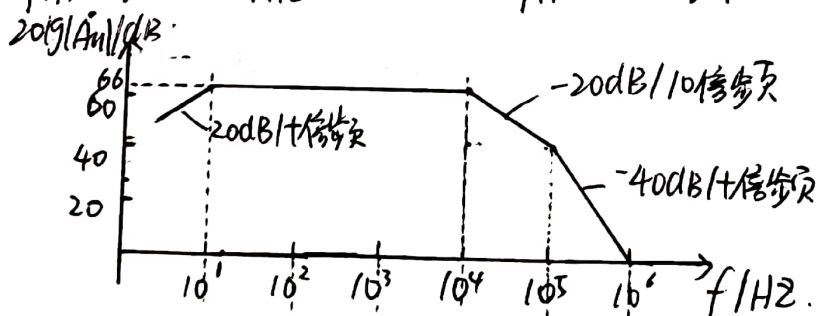
$$f_{H1} = 10^4\text{Hz}, f_{H2} = 10^5\text{Hz} \quad \frac{1}{f_H} = 1.1\sqrt{\sum \frac{1}{f_{Hi}^2}} \Rightarrow f_H = 9.04\text{kHz}$$



$$20\lg|\dot{A}_{um}| = 66\text{dB}$$

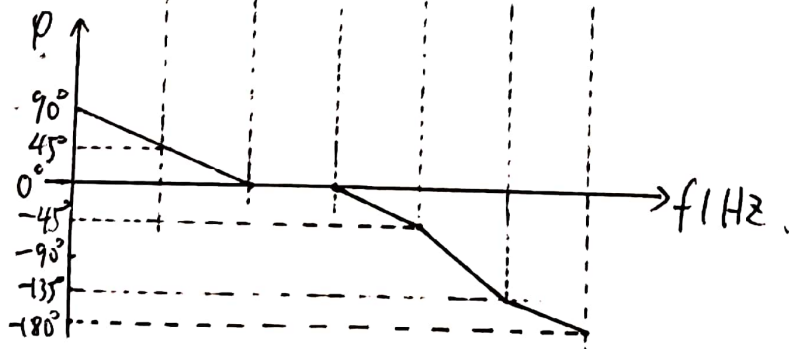

4.8

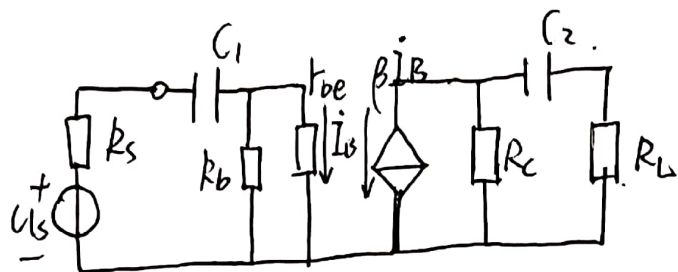

$$1) R_{C1} = R_s + R_b // R_{be} = 1.998 \text{ k}\Omega.$$

$$R_{C2} = R_c + R_L = 10 \text{ k}\Omega.$$

$$\tau_{C1} = \tau_{C2} \Rightarrow R_{C1} \cdot C_1 = R_{C2} \cdot C_2 \Rightarrow C_1 = C_2 = R_{C2} : R_{C1} = 5$$

12) 若 C_1 与 C_2 回路时间常数为 25 ms , 即 $\tau_{C1} = \tau_{C2} = 25 \text{ ms}$

$$\Rightarrow C_1 = 12.5 \mu\text{F}, C_2 = 2.5 \mu\text{F}.$$

$$f_{L1} = f_{L2} = \frac{1}{2\pi\tau} = 6.37 \text{ Hz}.$$

$$f_L = 1.1 \sqrt{\sum f_{Li}^2} = 1.1 \sqrt{2} f_{L1} = 9.91 \text{ Hz}.$$

4.13.11) 由于各电容容值相等, $f = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi RC}$

电路下限频率由各电容最大下限频率决定, 即最小等效电阻决定。

知 C_e 所在回路等效电阻最小, 故决定电路下限频率的是 C_e 。

12) 因为 $R_2 // R_3 // R_4 > R_1 // R_5$, 故 C_{e2} 时间常数大于 C_{e1}

所在回路时间常数, 故第二级下限频率低