

模电第六章习题 19040102 方尧 自动化1班

6.2 $U_{o1} = -U_i \cdot \frac{R_f}{R} = -10U_i$ $U_{o2} = U_i \cdot \frac{R_f + R}{R} = 11U_i$

$\max\{U_o\} = \pm 14V$

U_i/V	0.1	0.5	1.0	1.5
U_{o1}/V	-1	-5	-10	-14
U_{o2}/V	1.1	5.5	11	14

6.4 输入电阻 $R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_1 = 50k\Omega$

$U_m = -\frac{R_2}{R_1} U_i$ $U_o = U_m - R_3 \left(\frac{U_i}{R_1} + \frac{-U_m}{R_4} \right) = \frac{R_2(R_3 + R_4) + R_3 R_4}{R_1 R_4} U_i = -104 U_i$
即比例系数为-104

6.5 1) R_2 短路 $U_o = -2U_i$ 故 $U_i = 2V$ $U_o = -4V$

2) R_3 短路 $U_o = -2U_i$ 故 $U_i = 2V$ $U_o = -4V$

3) R_4 短路 $U_o = -100U_i$ 故 $U_i = 2V$ 且 $U_{omax} = 14V$ 故 $U_o = -14V$

4) R_4 断路 $U_o = -4U_i$ 故 $U_i = 2V$ $U_o = -8V$

6.6 (a) $U_p = U_N = U_{i3}$
 $U_o = U_{i3} - R_f \left(\frac{U_{i1} - U_{i3}}{R_1} + \frac{U_{i2} - U_{i3}}{R_2} \right)$
 $= -2U_{i1} - 2U_{i2} + 5U_{i3}$

(b) $\frac{U_{i2} - U_p}{R_2} = \frac{U_p - U_{i3}}{R_3} \Rightarrow$

$U_N = U_p = \frac{10U_{i2} + U_{i3}}{11}$

$U_o = U_N - R_f \cdot \frac{U_{i1} - U_N}{R_1} = -10U_{i1} + 10U_{i2} + U_{i3}$

(c) $U_p = U_N = \frac{R_f}{R_1 + R_f} U_{i2} = \frac{8}{9} U_{i2}$

$U_o = U_N - R_f \cdot \frac{U_{i1} - U_N}{R_1} = 8U_{i2} - 8U_{i1}$

(d) $\frac{U_{i3} - U_p}{R_3} = \frac{U_p - U_{i4}}{R_4} \Rightarrow U_p = U_N = \frac{40U_{i3} + U_{i4}}{41}$

$U_o = U_N - R_f \left(\frac{U_{i1} - U_N}{R_1} + \frac{U_{i2} - U_N}{R_2} \right)$

$= 40U_{i3} + U_{i4} - 20U_{i1} - 20U_{i2}$

$$6.9 (1) U_{N1} = U_{P1} = \frac{R_f}{R+R_f} U_{I2} = \frac{10}{11} U_{I2}$$

$$U_o = \frac{R_w}{R_1} (U_{N1} - R_f \cdot \frac{U_{I1} - U_{N1}}{R}) = \frac{10 R_w}{R_1} (U_{I2} - U_{I1})$$

$$(2) \text{ 取 } R_w/R_1 = 1, U_o = 10(U_{I2} - U_{I1}) = 100 \text{ mV}$$

$$(3) \max\{U_{I2} - U_{I1}\} = U_{I2\max} - U_{I1\min} = 20 \text{ mV}$$

$$U_o = \frac{10 R_w}{R_1} \cdot \max\{U_{I2} - U_{I1}\} \leq 14 \text{ V} \quad \text{得} \quad \frac{R_w}{R_1} = \frac{R_w}{R_w - R_2} \leq 70 \Rightarrow R_{2\max} \approx 9.857 \text{ k}\Omega$$


$$6.10 (a) \text{ 设 } R_5 \text{ 上端为 } U_m$$

$$U_m = -R_3 \left(\frac{U_{I1}}{R_1} + \frac{U_{I2}}{R_2} \right) \quad U_o = U_m - \left(-\frac{U_m}{R_3} - \frac{U_m}{R_5} \right) R_4 = -(R_3 + R_4 + \frac{R_3 R_4}{R_5}) \left(\frac{U_{I1}}{R_1} + \frac{U_{I2}}{R_2} \right)$$

$$(b) \cdot U_{o1} = \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right) U_{N1} \quad U_o = U_{o1} - \frac{U_{o1} - U_{N2}}{R_4} (R_4 + R_5) = -\left(1 + \frac{R_5}{R_4} \right) (U_{N1} - U_{N2}) = -\left(1 + \frac{R_5}{R_4} \right) U_I$$

$$(c) \frac{U_{I1} + U_{I2} + U_{I3} - 3U_N}{R_1} R_2 = U_N$$
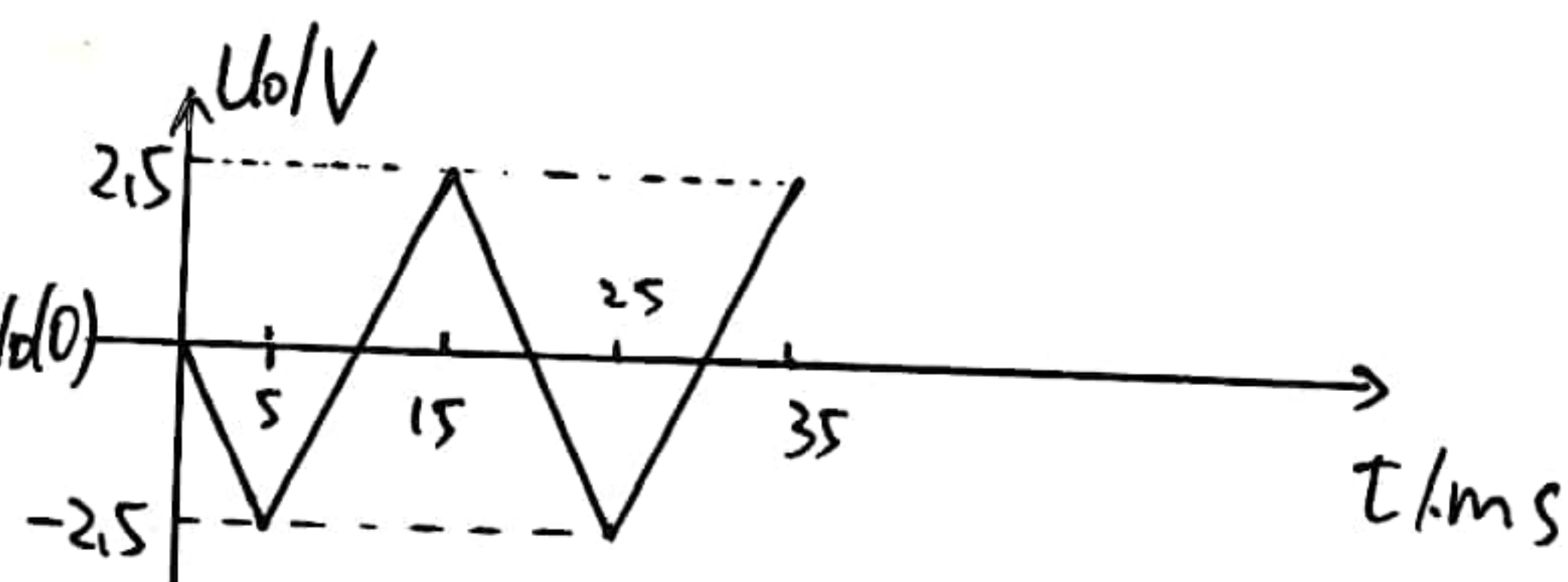
$$U_o = \frac{R_3 + R_4}{R_3} U_N = 10(U_{I1} + U_{I2} + U_{I3})$$



$$6.11 U_o = \frac{1}{C} \int_0^t -\frac{U_I}{R} dt = -100 \int_0^t U_I dt + U_o(0)$$

如右图所示。

$$6.14 (1) U_{N1} = U_{P1} = \frac{R'}{R_2 + R'} U_o, U_{o1} = U_{N1} - \frac{U_I - U_{N1}}{R_1} R_f = U_o - U_I$$

$$U_c = U_o \quad i_c = \frac{U_{o1} - U_c}{R} \quad i_c = C \frac{dU_c}{dt} \quad \text{取} \quad U_I = -1 \quad \text{得} \quad U_o = -10 \int_0^t U_I dt$$

$$(2) U_o(t) = -10 \int_0^t U_I dt + U_o(0) = -10 \times (-1) \cdot t = 6 \text{ V} \Rightarrow t = 0.6 \text{ s}$$

6.16 (1) $U_B = U_{I1} = 4V, U_C = U_{I2} = 1V$

$\therefore U_A = U_B + (U_B - U_C) = 7V, U_D = U_C - (U_B - U_C) = -2V$

$U_O = \frac{U_D}{R} \cdot 2R = 2U_D = -4V$

即 $U_A = 7V, U_B = 4V, U_C = 1V, U_D = -2V, U_O = -4V$


(2) 由于 $I_C = -\frac{U_A - 0}{R_1} = -0.14mA$ 保持不变.

$U_O = U_C + 2(U_D - U_C) = 0$ 得 $U_C = -4V$

又有 $U_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t I_C dt + U_C(0) = \frac{I_C t}{C} = -4$ 得 $t = 28.57ms$

6.21 将两者串联,即构成带通滤波器 $f_L = 100Hz, f_H = 2kHz$

放大倍数 $A_{up} = 4 \quad 20lg|A_{up}| \approx 12$

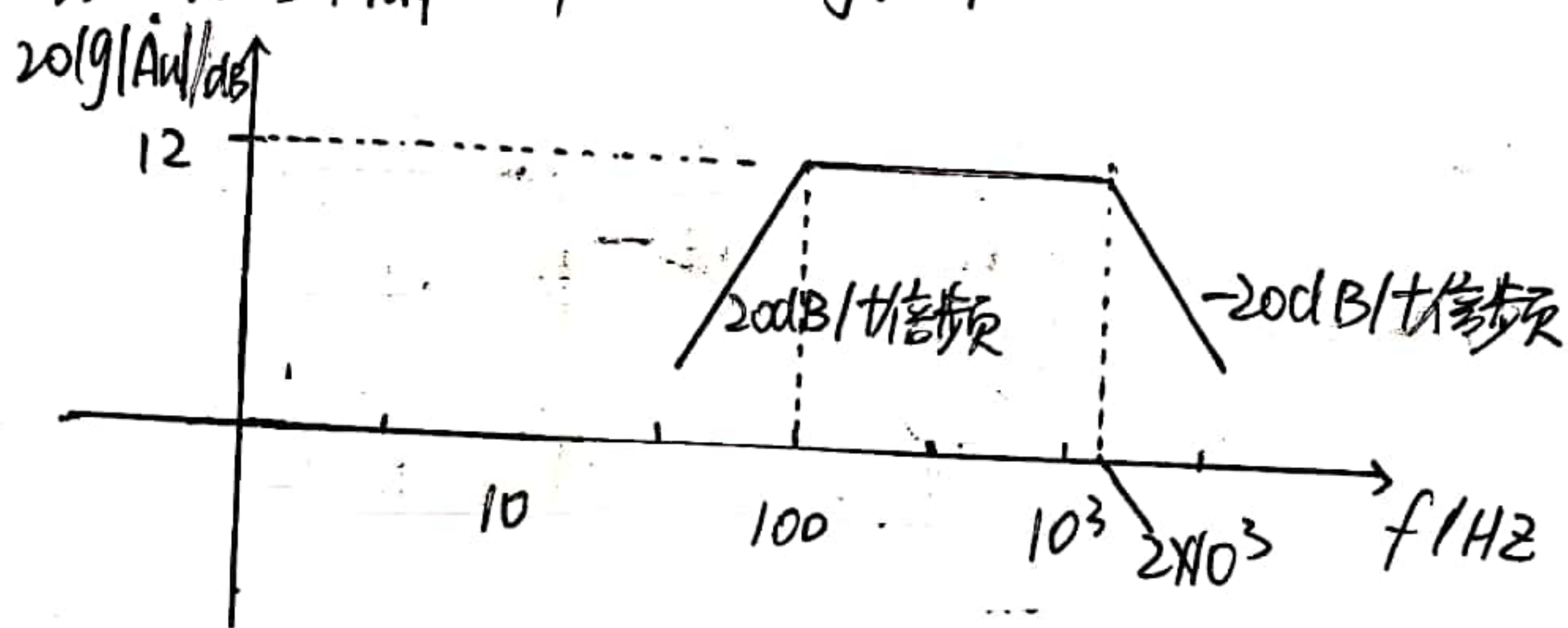

6.22 $|A_{up}| = 2 \quad Q = \left| \frac{1}{3 - A_{up}} \right| = 1 \quad |A_u|_{f=f_p} = 2.$

$f_0 = f_p = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow R = 160k\Omega.$

$R_1 || R_2 = 2R \Rightarrow R_1 = R_2 = 4R = 640k\Omega$