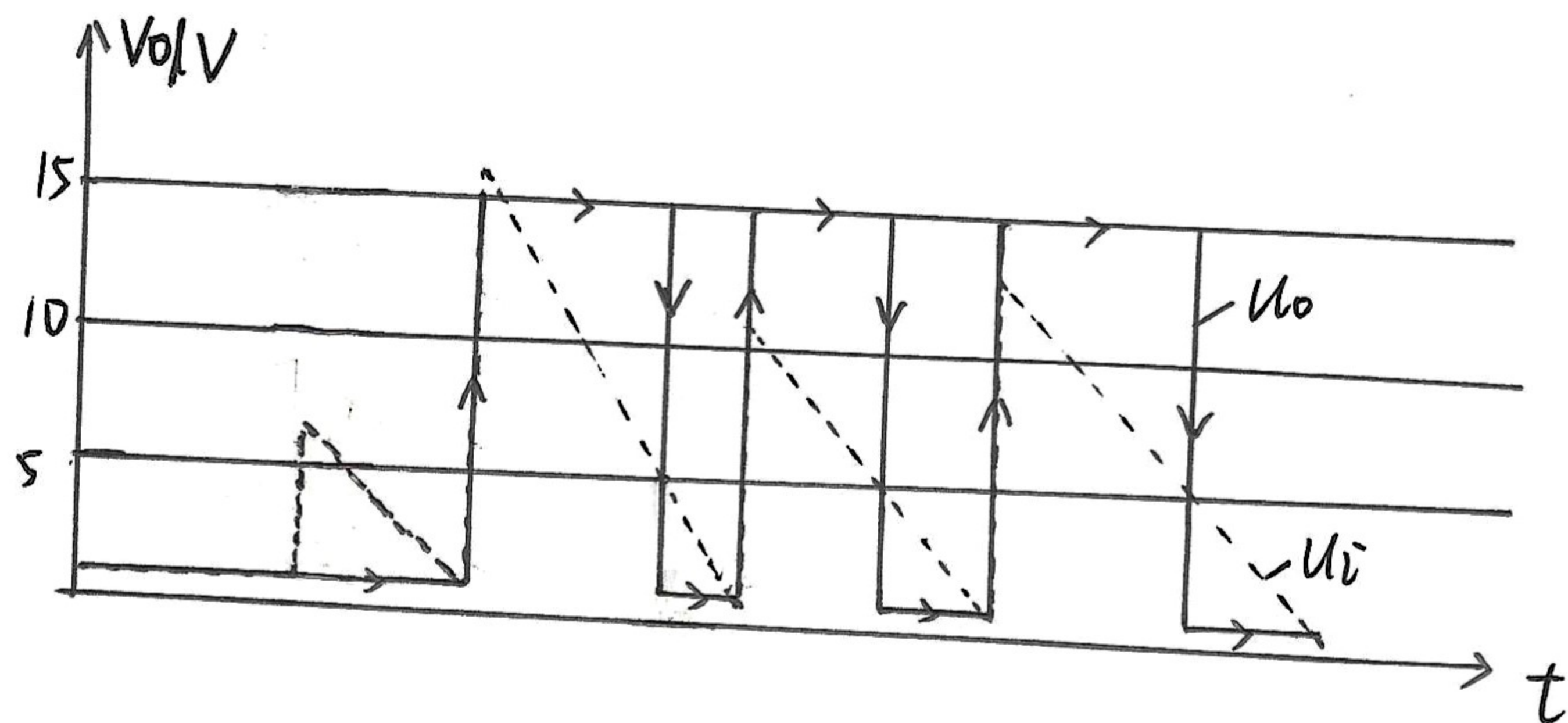


题7.3 (1)  $V_{T+} = (1 + \frac{R_1}{R_2}) V_{TH} = (1 + \frac{R_1}{R_2}) \cdot \frac{V_{DD}}{2} = 10V$


$V_{T-} = (1 - \frac{R_1}{R_2}) V_{TH} = (1 - \frac{R_1}{R_2}) \cdot \frac{V_{DD}}{2} = 5V$

$\Delta V_T = |V_{T+} - V_{T-}| = 2 V_{TH} \cdot \frac{R_1}{R_2} = 5V$

(2)



题7.6 (1)

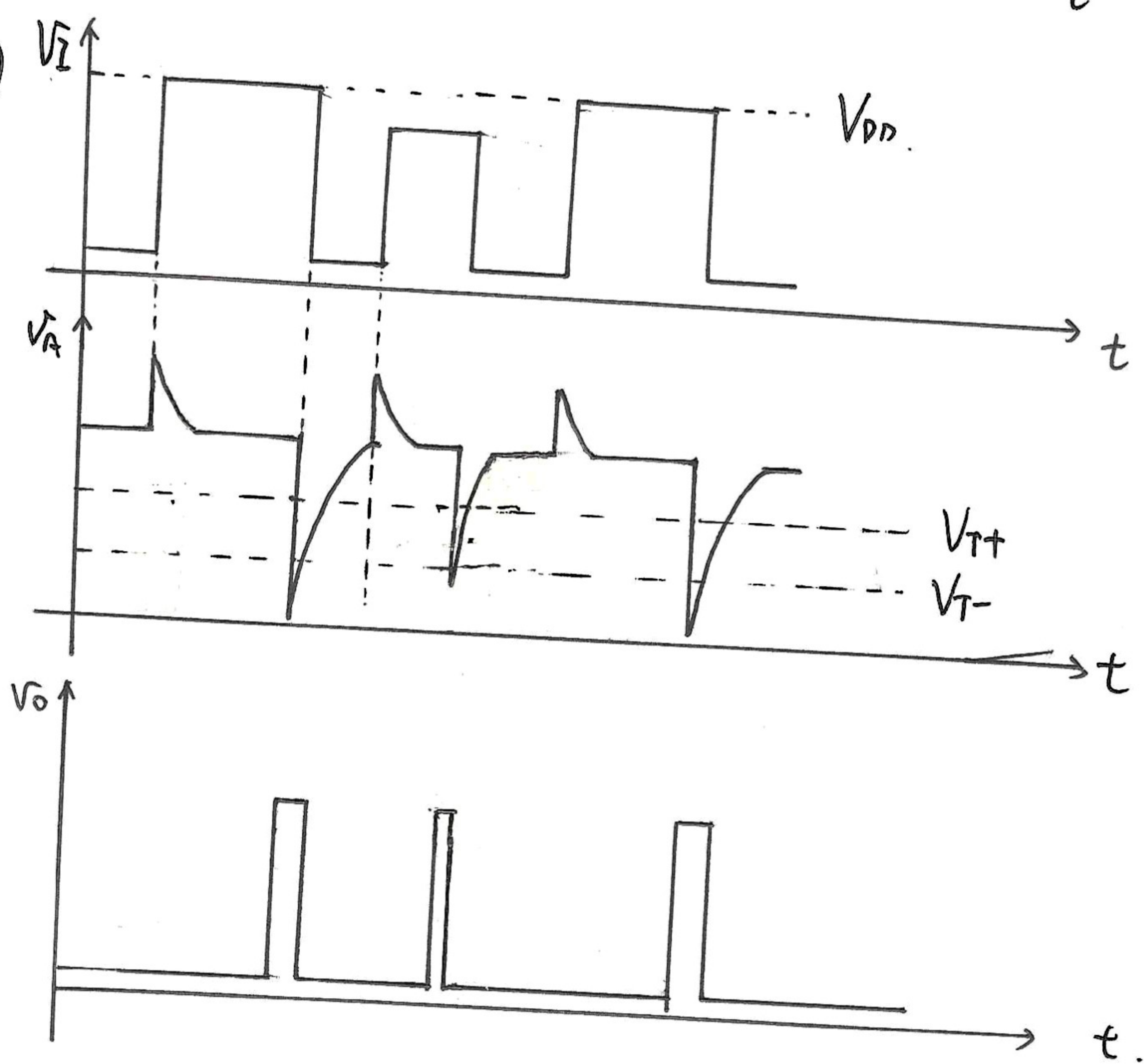


(2) 由于输出脉冲宽度与输入信号幅值有关, 不仅仅取决于内部参数, 故电路不能作为单稳态电路使用。



题 7.10  $t_w = RC \ln \frac{V_c(\infty) - V_c(0)}{V_c(\infty) - V_c(t)} = RC \ln \frac{0 - V_{OH}}{0 - V_{TH}} = 2.7 \mu s$

题 7.14  $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.2 R_F C} = 50 \text{ kHz}$

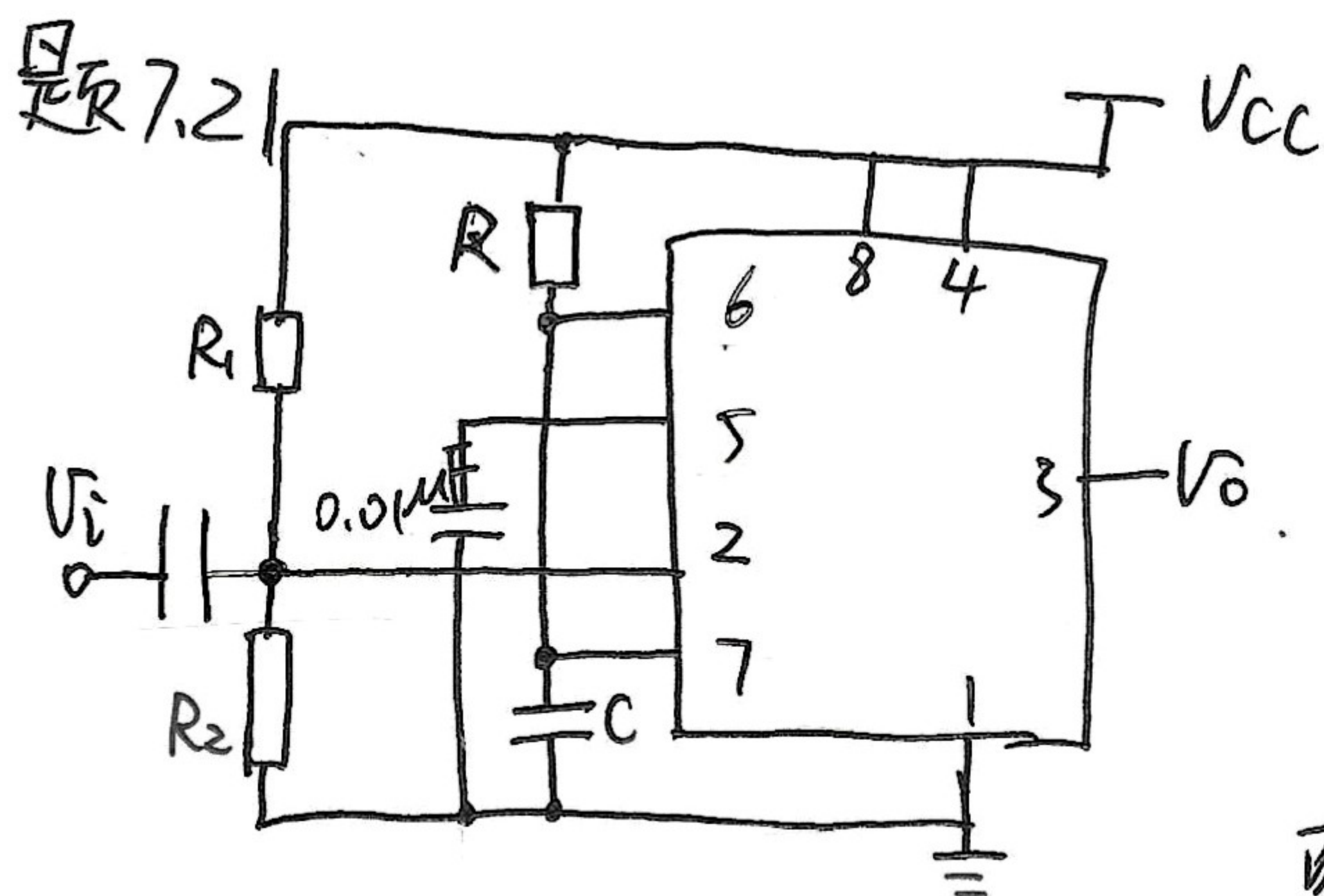题 7.16  $2n t_{pd} = \frac{1}{f}$  得  $t_{pd} = 10 \text{ ns}$



其中  $R_1, R_2$  分压使输入为高电平时, 有 2 端输入电压略高于  $\frac{1}{3} V_{DD} = 5 \text{ V}$  可取  $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ , 使得  $V_{I2} = 7.5 \text{ V}$ , 触发时  $V_{I2} = 4.2 \text{ V}$ , 有效.  
 $t_w = RC \ln 3$   
 故取  $10 \mu\text{F}$ , 则  $R_{\min} = \frac{t_w(\min)}{C \ln 3} = 91 \text{ k}\Omega$ .  
 $R_{\max} = \frac{t_w(\max)}{C \ln 3} = 910 \text{ k}\Omega$ .

题 7.25 左侧为一施密特触发器, 右侧为一多谐振荡器

左侧充电至  $\frac{2}{3} V_{DD}$  时,  $G_1$  反向器输出高电平, 右侧开始振荡.

故延迟时间为  $t_{w1} = RC \ln \frac{V_{CC} - 0}{V_{CC} - \frac{2}{3} V_{CC}} = 1 \text{ M}\Omega \cdot 10 \mu\text{F} \cdot \ln 3 = 10.986 \text{ s}$

振荡电路振荡频率即扬声器发声频率

$t_{w2} = T_1 + T_2 = (R_1 + R_2) C \ln \frac{V_{DD} - \frac{1}{3} V_{DD}}{V_{DD} - \frac{2}{3} V_{DD}} + R_2 C \ln \frac{0 - \frac{2}{3} V_{DD}}{0 - \frac{1}{3} V_{DD}} = (R_1 + 2R_2) C \ln 2$

$f = \frac{1}{t_{w2}} = \frac{1}{(R_1 + 2R_2) C \ln 2} = \frac{1}{3 \times 5 \text{ k}\Omega \times 0.01 \mu\text{F} \times \ln 2} = 9618 \text{ Hz}$