

一、

- (1) 10; (2) 上拉电阻; (3) 5; $(A+B)\overline{B+C+D}$; (5) CMOS, CMOS; (6) 10 位, 40kHz;
 (7) $R+S=1$; (8) c; (9) d; (10) bcd。

二、

$$(1) F_1 = \overline{A}B + A\overline{B} + \overline{A}D (\text{或} \overline{B}D) + AC (\text{或} BC)$$

$$\overline{F}_2 = \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{D} + B\overline{C}$$


AB\CD	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1	1	1
11			1	1
10	1	1	1	1

AB\CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	1	0
11	0	0	1	1
10	X	X	1	X

(2)

C_1 为高电平, C_2 为低电平时, $V_1 = \underline{\quad 1.4 \quad}$ V, $V_2 = \underline{\quad 1.4 \quad}$ V;
 C_1 为低电平, C_2 为高电平时, $V_1 = \underline{\quad 3.6 \quad}$ V, $V_2 = \underline{\quad 1.4 \quad}$ V。

三、

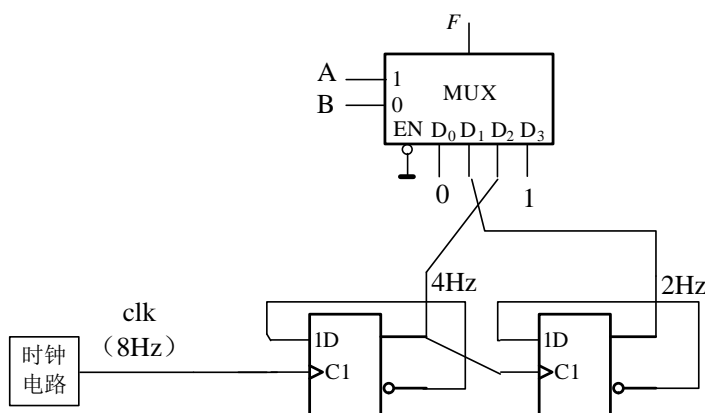


四、

(1)

- 增加异步清零功能, 改成 `always@(posedge clk or negedge rst)`
- Q 改成 `output [3:0] Q;`
`reg [3:0] Q;`

(2)

 



五、

$$D_0 = \sum(m_0, m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6, m_7, m_8, m_9, m_{10}, m_{11}, m_{12}, m_{14}) = \overline{\sum(m_{13}, m_{15})}$$

$$D3 = \sum(m0, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13, m14, m15) = \overline{\sum(m1, m2)}$$


状态转换图:

D1 和 D2 阵列如图:

  

六、单稳触发器


$$t_w = 1.1RC = 0.22ms$$

 

七、 $Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \cdot Q_1^n$$
 
$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_0^n} \cdot \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_2^n} + Q_0^n \cdot \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_2^n} + \overline{Q_0^n} \cdot Q_1^n \cdot \overline{Q_2^n} + Q_0^n \cdot Q_1^n \cdot \overline{Q_2^n}$$



四进制减计数。


DAC 输出最大值为 $255 \cdot 10mV = 2.55V$

$Q=0$ 时, $u_o = 2.55 - 0.01 = 2.54V$

$Q=7$ 时, $u_o = 2.55 - 1.28 = 1.27V$

$Q=6$ 时, $u_o = 2.55 - 0.64 = 1.91V$

$Q=5$ 时, $u_o = 2.55 - 0.32 = 2.23V$

 

八、

表 A 过程 A 状态转换表			
态序	Q_0	Q_1	Q_2
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
3	1	1	1
4	0	1	1
5	0	0	1
6	1	0	0
7	1	1	0
8	1	1	1
9	0	1	1

表 B 过程 B 状态转换表			
态序	Q_0	Q_1	Q_2
0	0	1	0
1	0	0	1
2	1	0	0
3	1	1	0
4	1	1	1
5	0	1	1
6	0	0	1
7	1	0	0
8	1	1	0
9	1	1	1

表 C 过程 C 状态转换表			
态序	Q_0	Q_1	Q_2
0	1	0	1
1	1	1	0
2	1	1	1
3	0	1	1
4	0	0	1
5	1	0	0
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	1	1
9	0	0	1

$Q_0 \backslash Q_1 Q_2$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	1	0	1

$d=Q_0\overline{Q_2}+\overline{Q_1}$